



**POLITECNICO**  
**MILANO 1863**

# Progetto di Reti Logiche 2022/2023

Professore Referente di progetto: Prof. Gianluca Palermo

MARIA RITA SARTINI

MATRICOLA N. 961435

CODICE PERSONA: 10766901

MARTINA QUAREGNA

MATRICOLA N. 959256

CODICE PERSONA:10739683



# Indice

Introduzione .....	<b>3</b>
Obiettivo .....	3
Interfaccia del componente .....	3
Specifiche .....	4
 Architettura.....	<b>5</b>
FIRST_BIT .....	5
POSITION.....	5
EXIT_PORT.....	5
SAVED_ADDRESS.....	5
DATA.....	6
PREVIOUS_z0, PREVIOUS_z1, PREVIOUS_z2, PREVIOUS_z3.....	5
CURRENT_STATE, P_STATE .....	6
Processo principale.....	7
 Risultati sperimentali.....	<b>10</b>
Sintesi .....	10
Informazioni dettagliate componente RTL .....	10
Simulazioni .....	10
 Conclusioni.....	<b>11</b>
Ottimizzazioni.....	11

## Introduzione

Di seguito presentiamo la nostra proposta per la consegna relativa alla Prova Finale per il corso di Reti Logiche dell'anno accademico 2022-2023. Il progetto è stato sviluppato coerentemente con le specifiche riportate nel relativo *paragrafo*.

### Obiettivo

L'obiettivo del progetto è implementare un componente hardware codificato in VHDL in grado di interfacciarsi con una memoria. La richiesta del progetto è infatti, lo sviluppo di un elemento in grado di leggere dati presenti da una memoria senza andarne a modificare il contenuto.

Il funzionamento prevede che, dato uno stream di bit in ingresso, il componente sia in grado di identificare un'uscita alla quale indirizzerà poi il contenuto letto dalla memoria, e l'indirizzo di lettura, identificato da 16 bit. Le richieste vengono spiegate in maniera più estesa nel paragrafo *Specifiche*.

### Interfaccia del componente

L'interfaccia del componente (in *figura 1*) rappresenta i segnali necessari per il funzionamento del componente in relazione all'input stream e alla memoria:

```
entity project_reti_logiche is
port (
    i_clk : in std_logic;
    i_rst : in std_logic;
    i_start : in std_logic;
    i_w : in std_logic;
    o_z0 : out std_logic_vector(7 downto 0);
    o_z1 : out std_logic_vector(7 downto 0);
    o_z2 : out std_logic_vector(7 downto 0);
    o_z3 : out std_logic_vector(7 downto 0);
    o_done : out std_logic;
    o_mem_addr : out std_logic_vector(15 downto 0);
    i_mem_data : in std_logic_vector(7 downto 0);
    o_mem_we : out std_logic;
    o_mem_en : out std_logic
);
```

*figura 1*

- **i\_clk** è il segnale di clock;
- **i\_rst** è il segnale di reset, usato per inizializzare il componente. Quando  $i\_rst = 1$  il componente si pone nello stato iniziale, le cui caratteristiche vengono mostrate nel dettaglio in seguito;
- **i\_start** è il segnale di start, usato per determinare i bit letti dall'input **i\_w**;
- **i\_w** è uno stream di bit dal quale vengono letti i bit relativi all'uscita alla quale scrivere e l'indirizzo di memoria dal quale leggere;
- **o\_z0**, **o\_z1**, **o\_z2** e **o\_z3** sono le quattro uscite;
- **o\_done** è il segnale usato per rendere disponibile sull'uscita corretta il messaggio richiesto;
- **o\_mem\_addr** è un segnale che identifica l'indirizzo di memoria dal quale leggere;
- **i\_mem\_data** è un segnale che riporta il messaggio contenuto nell'indirizzo di memoria richiesto;
- **o\_mem\_we** è un segnale necessario per disabilitare la scrittura in memoria;
- **o\_mem\_en** è un segnale necessario per abilitare la comunicazione con la memoria (lettura e scrittura).

## Specifiche

I bit letti in ingresso variano da un minimo di 2 a un massimo di 20 e sono ripartiti come raffigurato in figura 2.



figura 2

I **primi due bit** (rappresentati in azzurro in figura 2) rappresentano una delle quattro uscite (Z0, Z1, Z2 o Z3), i restanti **N bit** (N rappresenta un intero che varia da 0 a 16) rappresentano l'indirizzo di memoria al quale si vuole accedere. Nel caso in cui N sia minore di 16 sarà necessario estendere l'indirizzo di memoria acquisito con degli **0** sui bit più significativi. In qualsiasi caso l'indirizzo di memoria deve avere una lunghezza di **16 bit**.

Il componente risulta attivo dopo aver ricevuto un segnale **i\_rst**, a seguito del quale avviene l'inizializzazione dei segnali e il componente viene portato allo stato iniziale. Il segnale di **i\_rst** è il primo ricevuto in seguito all'accensione del componente e può essere ricevuto in qualsiasi istante, sempre con il medesimo effetto. Dopo la ricezione del reset, il componente deve attendere il primo segnale alto di **i\_start**, istante in cui inizia la fase di lettura. In questo intervallo i valori richiesti per i segnali di output appartenenti all'interfaccia sono tutti azzerati. Il valore di **i\_w** ricevuto in questa fase viene ignorato.

La lettura dell'input è vincolata al segnale **i\_start** che determina l'istante dal quale il componente inizia a leggere dall'ingresso **i\_w** (lo stream di bit in ingresso). Dal valore alto di **i\_start = 1** inizia la lettura dallo stream di bit in input, la lettura termina quando **i\_start** passa al valore basso.

Durante l'accesso alla memoria, dopo l'acquisizione dell'indirizzo in input (con relativa regolarizzazione), i valori di **o\_mem\_we** e **o\_mem\_en** devono essere rispettivamente **0** e **1**. Questi segnali garantiscono che l'indirizzo, situato sul segnale di output **o\_mem\_addr**, sia ricevuto dalla memoria, la quale restituisce il dato presente a tale indirizzo sul segnale di input **i\_mem\_data**.

Il contenuto della memoria ricevuto è quindi esposto sull'uscita determinata dai primi due bit ottenuti dallo stream, contestualmente a un segnale alto di **o\_done**. Il segnale **o\_done** mantiene valore alto per un ciclo di clock, successivamente torna ad un valore basso nell'attesa di una nuova lettura. Infine, il componente si riporta ad uno stato iniziale.



## Architettura

Di seguito riportiamo i segnali che sono stati utilizzati in supporto al processo con la relativa spiegazione.

### FIRST\_BIT

Il segnale ha il compito di regolare il salvataggio del primo bit in ingresso dall'input stream. Come gli altri segnali di supporto, questo viene inizializzato a 0 nello stato 'START'. Il valore di first\_bit viene modificato nel medesimo stato come segue:

durante lo stato di START avviene una verifica relativa al valore del segnale di i\_start. La verifica si propone di identificare il valore alto di i\_start, avviando il processo di lettura. Se la verifica ha esito positivo, innescando l'inizio dell'acquisizione dell'input, il segnale first\_bit viene assegnato a i\_w prima di passare allo stato di 'EXIT\_WRITING'.

### POSITION

Questo segnale svolge un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione che nella regolarizzazione dell'indirizzo ricevuto in input. Il suo valore è inizializzato a 0 nello stato di 'START' e successivamente impostato a 15 nello stato di 'EXIT\_WRITING'. L'evoluzione di questo segnale segue una logica simile a quella del segnale precedente:

nello stato 'EXIT\_WRITING' viene effettuata una verifica sul valore di i\_start. Un valore alto comporterà l'operazione di assegnamento del primo bit del vettore saved\_address (illustrato nel dettaglio in seguito) al valore di i\_w e la conseguente riassegnazione di position al valore 14, in seguito si passerà allo stato di 'ADD\_WRITING'.

### EXIT\_PORT

Il segnale è definito come un vettore di valori std\_logic composto da due bit. Questo segnale rappresenta il valore (letto in input) della porta di uscita selezionata:

exit\_port=00 identifica la selezione della porta di uscita z0,

exit\_port=01 identifica la selezione della porta z1, e similmente per le uscite z2 (10) e z3(11).

La gestione del segnale exit\_port avviene, similmente ai precedenti in più fasi: inizialmente il segnale è inizializzato nello stato di 'START' al valore '00', per essere poi modificato nello stato di 'EXIT\_WRITING'. La modifica avviene in un'unica fase e segue la seguente logica: il primo bit del vettore exit\_port è assegnato al valore di first\_bit, il secondo è assegnato al valore di i\_w.

In seguito, il valore non viene più modificato, ma viene solo letto nello stato di 'EXIT SETUP'.

### SAVED\_ADDRESS

Analogamente al segnale precedente, anche questo è definito come un vettore di valori std\_logic, ma di dimensione 16 bit. Il ruolo svolto da questo segnale è quello di registrare l'indirizzo acquisito e veicolarne una eventuale necessaria regolarizzazione. Come per gli altri segnali, esso è inizializzato a 0 nello stato di 'START', per essere poi modificato in prima fase nello stato di 'EXIT\_WRITING' (vedi descrizione del segnale *position*) e successivamente nello stato di 'ADD\_WRITING'. In questa seconda fase la modifica si svolge seguendo un assegnamento di saved\_address a i\_w nella posizione indicata da *position* (che viene successivamente decrementato). Lo stato di 'ADD\_WRITING' si ripete fintanto che il valore di i\_start è pari a 1.



Il vettore `saved_address` viene quindi utilizzato per normalizzare l'indirizzo di memoria nello stato di 'ADD\_CONVERTING' secondo la seguente logica:

il caso di necessità di normalizzazione dell'indirizzo viene identificato grazie ad una valutazione iniziale di *position*, se quest'ultimo assume valore -1 o valore 15 non si procede alla normalizzazione. Il valore 15 indica che nessun bit è stato salvato all'interno di `saved_address`, caso che risulta in un indirizzo di memoria interamente composto da zeri. Il caso di *position* = -1 indica invece un indirizzo di memoria che è stato interamente acquisito da input e che pertanto non necessita di normalizzazione.

Il processo di normalizzazione si sviluppa quindi come di seguito: valutando il valore di *position* si assegna ai bit meno significativi del segnale `o_mem_addr` la porzione di `saved_address` ottenuta da input stream e si impostano i restanti bit a zero. Questa fase è gestita con uno 'switch-case'.

#### DATA

Il segnale `data` è definito come un vettore di lunghezza 8 (bit) composto da valori `std_logic`. Il suo ruolo è quello di registrare il valore restituito dalla memoria a seguito della lettura dell'indirizzo fornito. La sua gestione prevede una fase di inizializzazione a 0 nello stato di 'START' e una seguente fase di assegnamento nello stato di 'MEM\_READING' al valore `i_mem_data`.

#### PREVIOUS\_Z0, PREVIOUS\_Z1, PREVIOUS\_Z2, PREVIOUS\_Z3


Questi segnali rappresentano la soluzione implementativa ad una richiesta illustrata nella specifica di progetto: contestualmente all'esposizione sull'uscita indicata in input del dato presente all'indirizzo di memoria acquisito, le altre uscite devono riportare l'ultimo valore che hanno mostrato. Per garantire questa funzionalità i segnali sono inizialmente assegnati a 0 nello stato di 'START', per essere poi modificati in fase di 'EXIT\_SETUP'. L'idea di base della logica implementativa è quella di assegnare il dato ottenuto al segnale *previous* corrispondente all'uscita preselezionata, e non direttamente al segnale di uscita stesso, in modo da poterne mantenere memoria. Durante lo stato di 'EXIT\_DISPLAY' le uscite vengono infine assegnate ai valori riportati nei rispettivi *previous*.

#### CURRENT\_STATE, P\_STATE

Questi due segnali sono definiti come di tipo `state_type`. La definizione è congeniale all'utilizzo che se ne fa, infatti essi sono segnali di supporto nel passaggio fra uno stato e l'altro coordinato dalla FSM.

## Processo principale

Di seguito è illustrata l'implementazione della FSM presente nel progetto (figura 3).

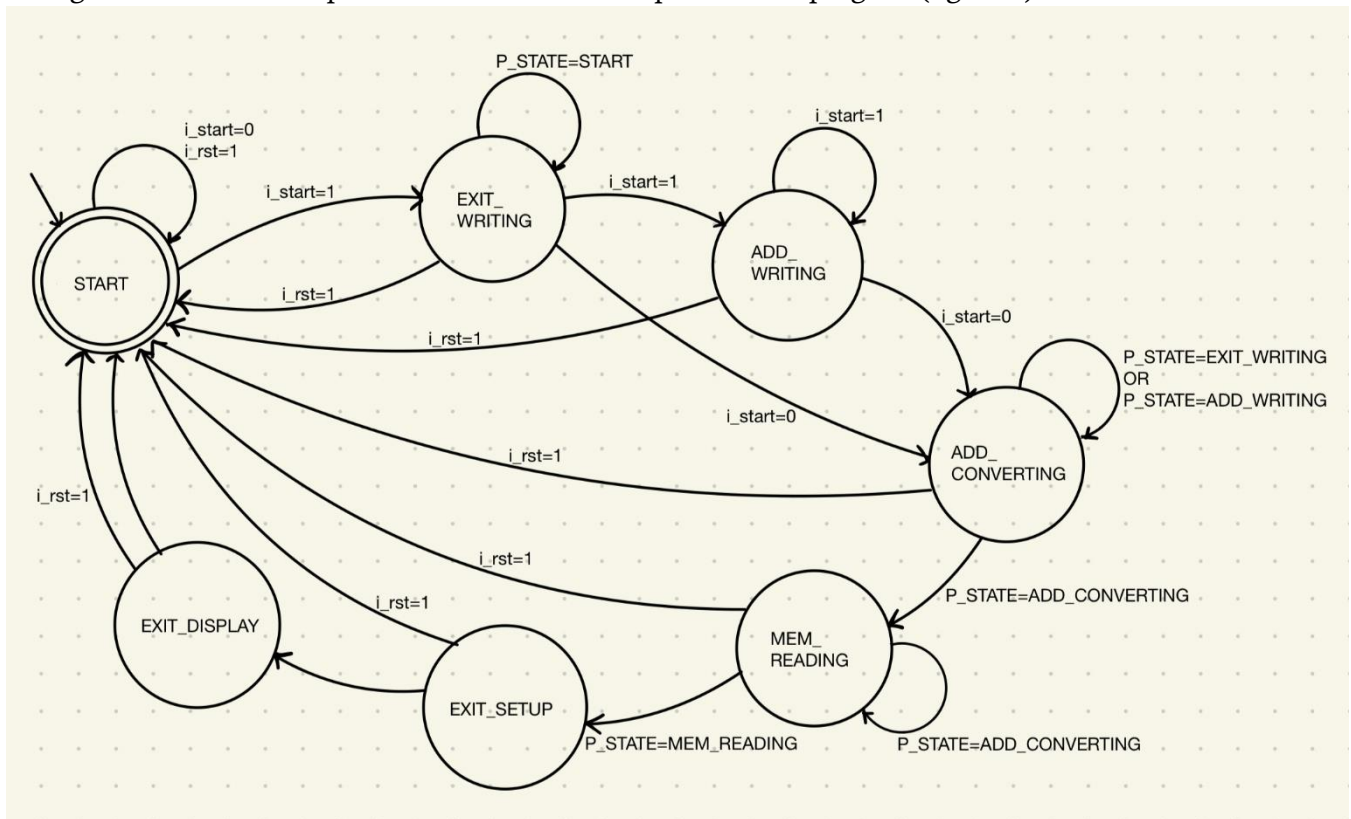

*figura 3*

Il funzionamento del componente è regolato attraverso un unico processo, che riporta nella sensitivity list i segnali **'CURRENT\_STATE'**, **'i\_start'**, **'i\_clk'** e **'i\_rst'**.

Nella prima parte del processo viene definito il comportamento del componente in presenza del segnale **i\_rst=1**. Come già illustrato, questo valore del segnale costituisce un input per l'inizializzazione dei segnali dell'interfaccia e di quelli di supporto al processo. Il segnale '**CURRENT\_STATE**' è inizializzato in questa fase a '**START**'. Tutti i segnali che costituiscono un output del componente sono settati a 0 (**previous\_z0**, **previous\_z1**, **previous\_z2**, **previous\_z3**, i quattro vettori presenti nell'interfaccia: **o\_z0**, **o\_z1**, **o\_z2**, **o\_z3**). Vengono inoltre settati a 0 i segnali usati per gestire la memoria (**o\_mem\_we**, **o\_mem\_en**), il vettore relativo all'indirizzo di memoria (**o\_mem\_addr**), il segnale relativo al primo bit letto (**first\_bit**), il vettore relativo alla porta verso la quale indirizzare il messaggio (**exit\_port**), il vettore relativo all'indirizzo di memoria salvato (**saved\_address**), il segnale data e il segnale position.

Successivamente viene definito il comportamento richiesto in base allo stato attuale:

*CURRENT\_STATE* è *START*:

Si procede alle medesime inizializzazioni effettuate in caso di reset, ad eccezione dell' assegnamento a 0 dei segnali `previous_z0`, `z1`, `z2` e `z3`, questo poiché, a meno che non venga chiamato il reset, è necessario mantenere traccia dell'ultimo messaggio indirizzato a ciascuna porta.

Infine, si procede ad un controllo sul segnale `i_start`: se si verifica la condizione `i_start = '0'` `CURRENT_STATE` verrà riassegnato a `START`, altrimenti si procederà alla modifica di `first_bit` descritta precedentemente e si assegnerà `CURRENT_STATE` ad `'EXIT_WRTIING'` e `P_STATE` a `'START'`





***CURRENT\_STATE è EXIT\_WRITING:***

Viene innanzitutto controllata una condizione su P\_STATE: se P\_STATE corrisponde a 'START' si procede alle modifiche di exit\_port e di position descritte in precedenza per poi impostare i valori aggiornati di CURRENT\_STATE e di P\_STATE ('EXIT\_WRITING' per entrambi). Se invece il valore di P\_STATE corrisponde ad 'EXIT\_WRITING') effettuo un ulteriore controllo su i\_start. Un valore pari a 0 di i\_start corrisponderà all'impostazione di CURRENT\_STATE come 'ADD\_CONVERTING'. Contrariamente, il riscontro di un valore alto di i\_start corrisponderà alle modifiche di saved\_address e position precedentemente illustrate e si imposterà il CURRENT\_STATE ad 'ADD\_WRITING'.

Questa condizione su i\_start consente di gestire separatamente i casi di acquisizione dei soli bit di uscita e dell'acquisizione di un indirizzo di memoria completo o parziale.

***CURRENT\_STATE è ADD\_WRITING:***

Avviene una verifica su i\_start (come parzialmente mostrato nella spiegazione del segnale 'saved\_address'). Se il segnale i\_start ha valore pari a '1' si procede al relativo assegnamento del segnale saved\_address e al decremento di position; si prosegue poi con l'assegnamento di P\_STATE e di CURRENT\_STATE ad ADD\_WRITING.

Nel caso in cui il valore di i\_start sia uguale a 0 si assegna CURRENT\_STATE 'ADD\_CONVERTING'.

***CURRENT\_STATE è ADD\_CONVERTING:***

In questo processo si procede alla conversione dell'indirizzo come spiegato nella nota relativa a saved\_address. Successivamente all'assegnamento viene valutata una condizione relativa a P\_STATE: se P\_STATE corrisponde a 'EXIT\_WRITING' oppure ad 'ADD\_WRITING', si imposta 'ADD\_CONVERTING' sia come CURRENT\_STATE che come P\_STATE; se invece P\_STATE corrisponde a 'ADD\_CONVERTING, viene settato CURRENT\_STATE a 'MEM\_READING' e si imposta o\_mem\_en=1.

Quest'ultima verifica ha lo scopo di consentire la corretta computazione dell'indirizzo modificato ed è stata aggiunta in seguito a verifiche sperimentali della sua necessità.

***CURRENT\_STATE è MEM\_READING:***

Similmente al caso precedente si effettua una verifica sul segnale P\_STATE. In caso il valore del suddetto segnale corrisponda ad 'ADD\_CONVERTING', allora si imposta 'MEM\_READING' come CURRENT\_STATE e 'MEM\_READING' viene impostato come P\_STATE. Contrariamente se P\_STATE corrisponde a MEM\_READING si prosegue all'assegnamento di 'data' e si imposta CURRENT\_STATE a 'EXIT\_SETUP'.

Analogamente al caso precedente, la verifica su P\_STATE ha lo scopo di attendere un ciclo di clock, consentendo la corretta lettura del dato proveniente dalla memoria.

***CURRENT\_STATE è EXIT\_SETUP:***





Si procede all'impostazione dei segnali previous\_z0, z1, z2, z3 come precedentemente mostrato per poi impostare (senza ulteriori verifiche) CURRENT\_STATE a 'EXIT\_DISPLAY'.

*CURRENT\_STATE* è *EXIT\_DISPLAY*:

I segnali di output che costituiscono le uscite del componente vengono assegnate ai valori previous, il segnale di o\_done viene impostato a 1 e CURRENT\_STATE viene impostato a 'START'.

In ogni altra condizione ci si riconduce al caso di default in cui CURRENT\_STATE è impostato a 'START'.

## Risultati sperimentali

Di seguito vengono riportati i risultati della sintesi e osservazioni formulate sulla base di test effettuati sul componente.

## Sintesi

### Informazioni dettagliate componente RTL:

```
-----
Start RTL Component Statistics
-----
Detailed RTL Component Info :
+---Adders :
      2 Input      32 Bit      Adders := 1
+---Registers :
      32 Bit      Registers := 1
      16 Bit      Registers := 2
      8 Bit       Registers := 9
      3 Bit       Registers := 1
      2 Bit       Registers := 1
      1 Bit       Registers := 4
+---Muxes :
      7 Input      32 Bit      Muxes := 1
      2 Input      16 Bit      Muxes := 3
      7 Input      16 Bit      Muxes := 3
      7 Input      8 Bit       Muxes := 5
      2 Input      5 Bit       Muxes := 1
      7 Input      3 Bit       Muxes := 1
      13 Input     3 Bit       Muxes := 1
      7 Input      2 Bit       Muxes := 1
      2 Input      1 Bit       Muxes := 16
      4 Input      1 Bit       Muxes := 2
      7 Input      1 Bit       Muxes := 15
-----
Finished RTL Component Statistics
-----
```

figura 4

## Simulazione

Sono stati testati i seguenti aspetti (documentati dalla relativa immagine facente riferimento alla forma d'onda laddove possibile):

- Effettiva inizializzazione successiva al segnale di **reset** ricevuto (figura 5). In questo caso ci si aspetta che tutti i segnali vengano inizializzati, ma soprattutto che alle quattro uscite non compaia più il valore precedentemente mostrato, ma un vettore di otto zeri. Dall'immagine è possibile verificare il corretto reset del segnale `previous_z2`: successivamente al segnale `i_rst`, i dati precedentemente presenti in memoria vengono azzerati correttamente;

 


figura 5: segnale di reset ricevuto durante l'esecuzione

- Corretta lettura del messaggio in memoria con display dei messaggi presenti alle quattro uscite: in questo caso è irrilevante riportare le forme d'onda, infatti, il semplice fatto che vengano passati tutti i test sottoposti certifica il corretto funzionamento;
- Sovrascrittura del messaggio mostrato ad una uscita che presentava un messaggio precedente diverso da '0', anche in questo caso così come nel precedente non risulta particolarmente utile riportare la forma d'onda;
- Valutazione di alcuni casi limite, con forma d'onda riportata per maggiore chiarezza:
  - Caso limite con indirizzo di memoria rappresentato da 16 bit '1' (figura 6), in questo caso viene completato tutto l'indirizzo di memoria senza necessità di estendere l'indirizzo con '0'; è inoltre visibile il corretto funzionamento di `position` e del suo ruolo per il salvataggio di `saved_address` in `mem_address`;

 


figura 6: caso limite con indirizzo di memoria '1111111111111111'

- Caso limite nel quale l'ingresso seriale  $tb\_w$  resta sempre a zero, input che corrisponde all'uscita  $tb\_z0$  e ad indirizzo di memoria composto da 16 bit a '0'. Come si può osservare dalla forma d'onda il messaggio viene correttamente letto dall'indirizzo di memoria richiesto e viene mostrato all'uscita corretta.


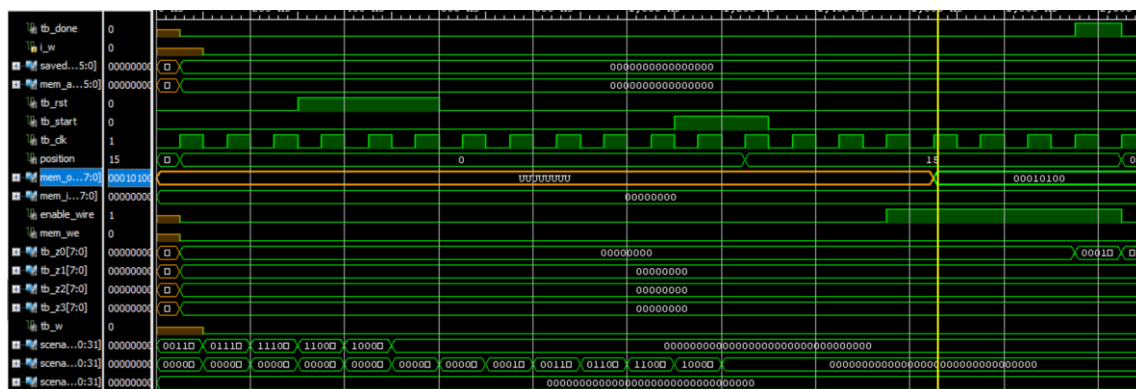


figura 7: segnale seriale in ingresso sempre a '0'

## Conclusioni:

Il componente presentato ha dimostrato di essere in grado di superare efficientemente le simulation Behavioural, Post-Synthesis Functional e Post-Synthesis Timing. La sintesi del componente ha prodotto il seguente schematico (*figura 8*):

 

*figura 8: Schematico del componente*

## Ottimizzazioni

Il progetto presentato è la risultante di una serie di ottimizzazioni. Una precedente soluzione prevedeva un processo per ogni stato, contestualmente ad un'analogia suddivisione fra stati e operazioni, e un processo interamente dedicato alla regolazione dello stato attuale della FSM. Questa soluzione è stata abbandonata in favore di questa in quanto troppo pesante, poiché frutto di una scarsa conoscenza dello strumento di programmazione e del linguaggio utilizzato. Grazie ad un progressivo miglioramento delle competenze sopra indicate è stato possibile sviluppare la soluzione qui presentata, che è risultata molto più performante.